

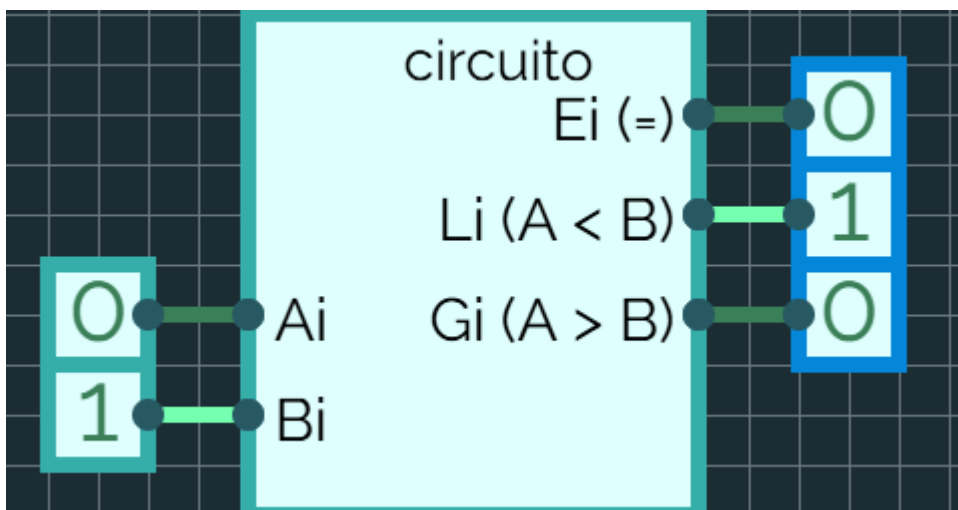
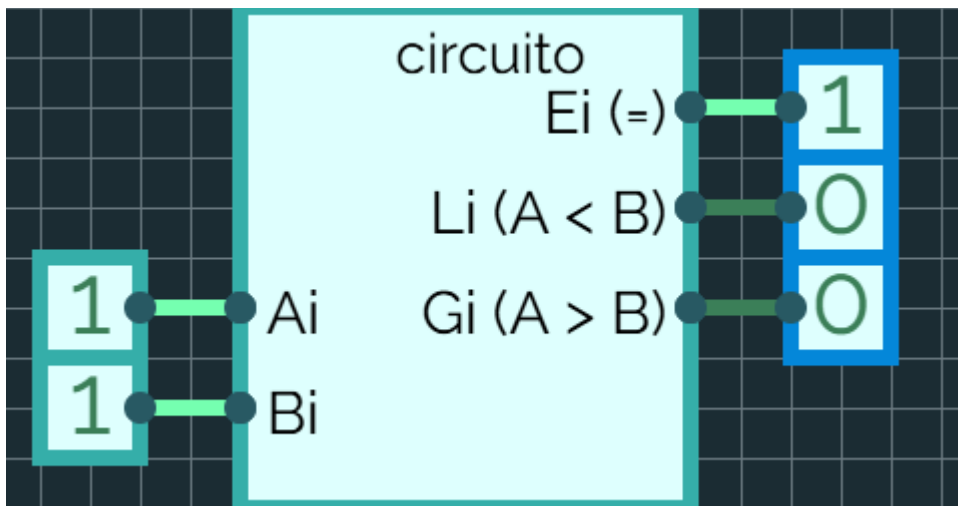


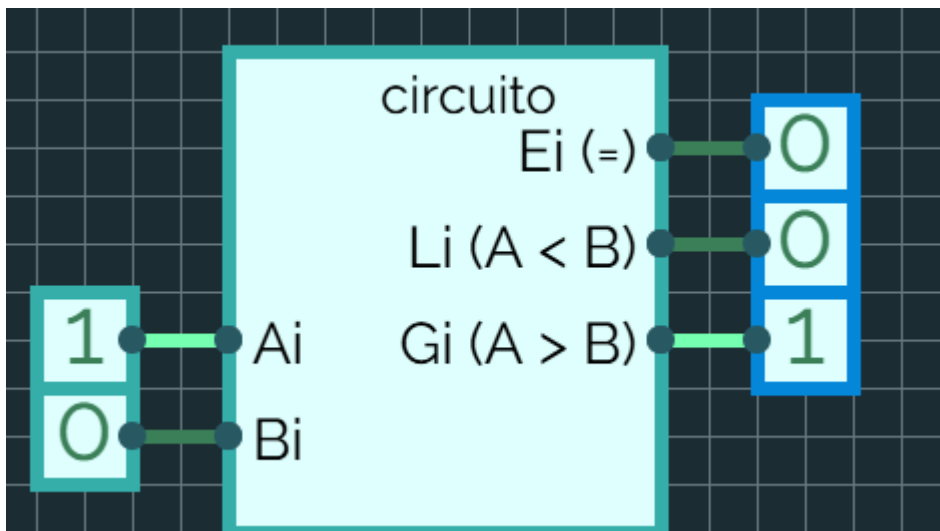Circuito completo ($A > B$, $A = B$, $A < B$):



Somador:

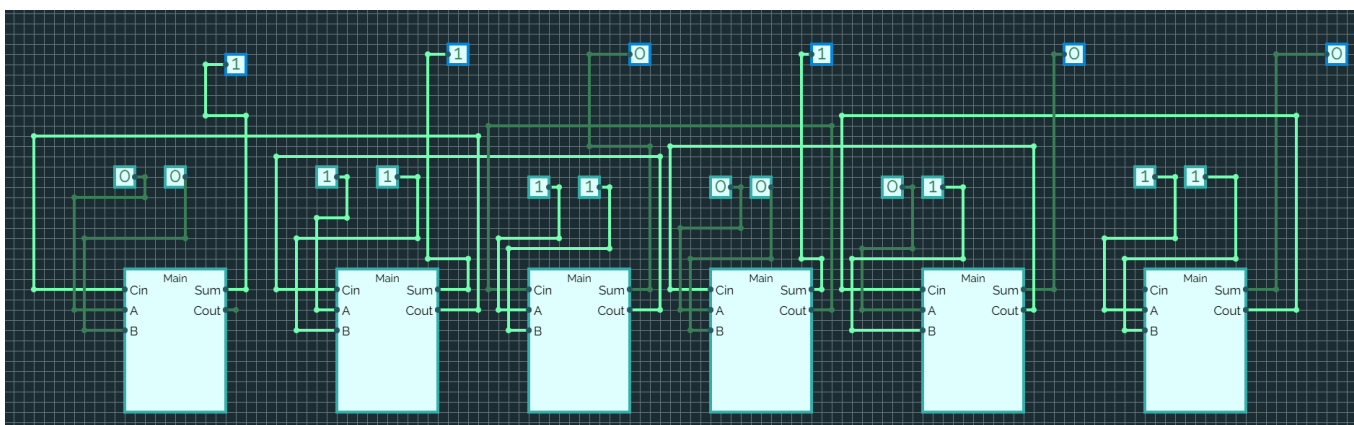

Multiplexador:

